MITS IEEE MICRO ELECTRONICS BOOTCAMP

ONE BIT FULL SUBTRACTOR:

WHEN A=B=C=0

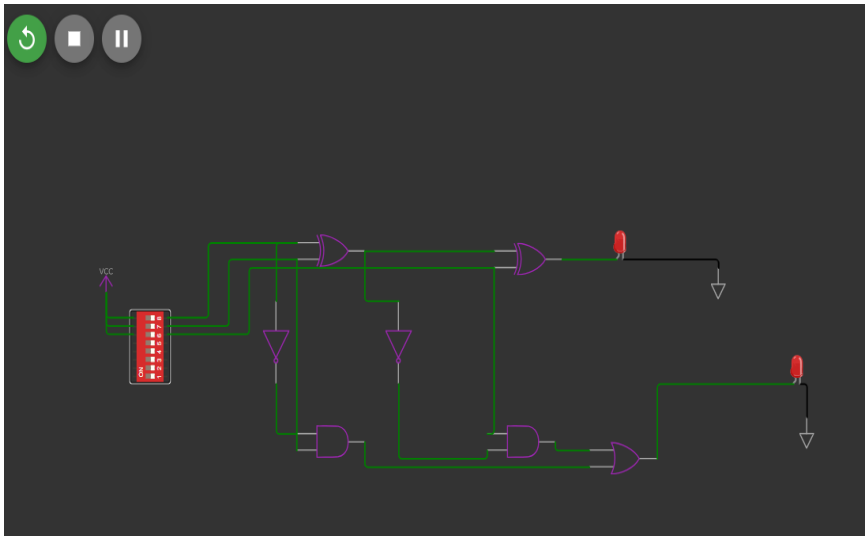

WHEN A=0, B=0, C=1

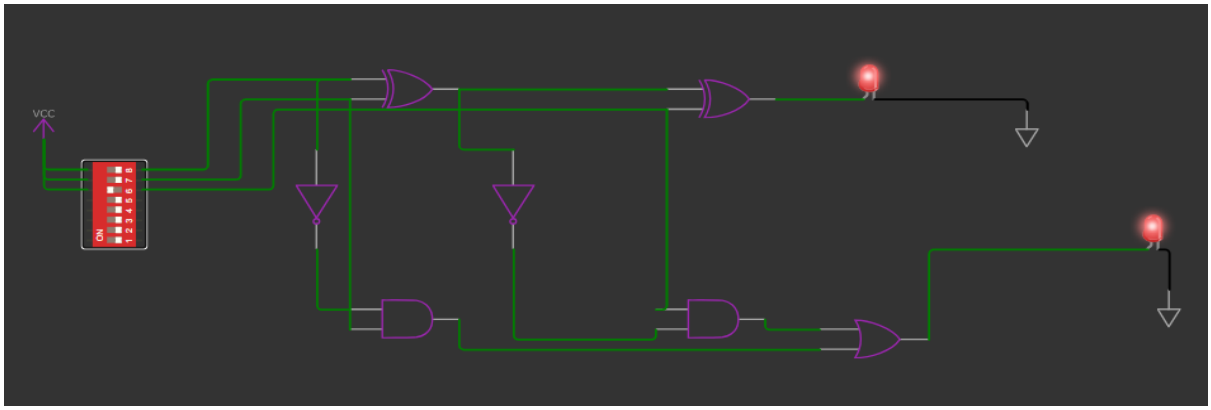

WHEN A=0, B=1, C=0

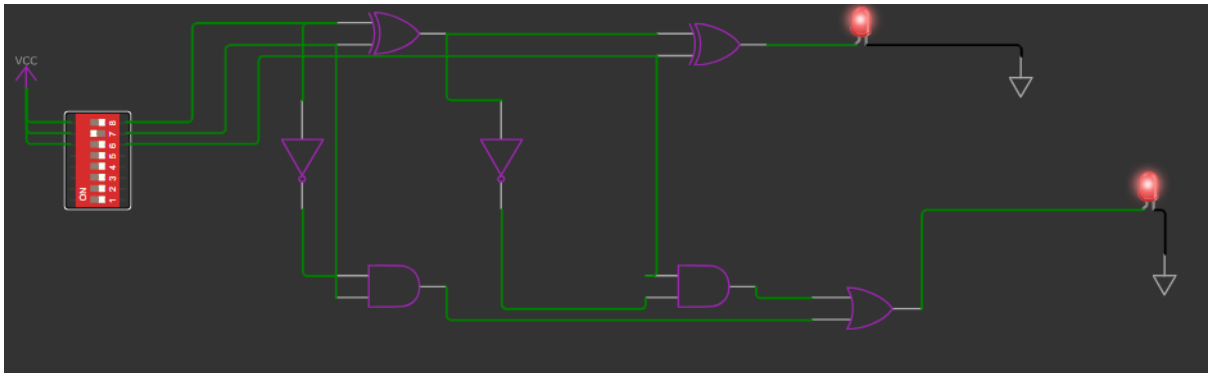

WHEN A=0, B=1, C=1

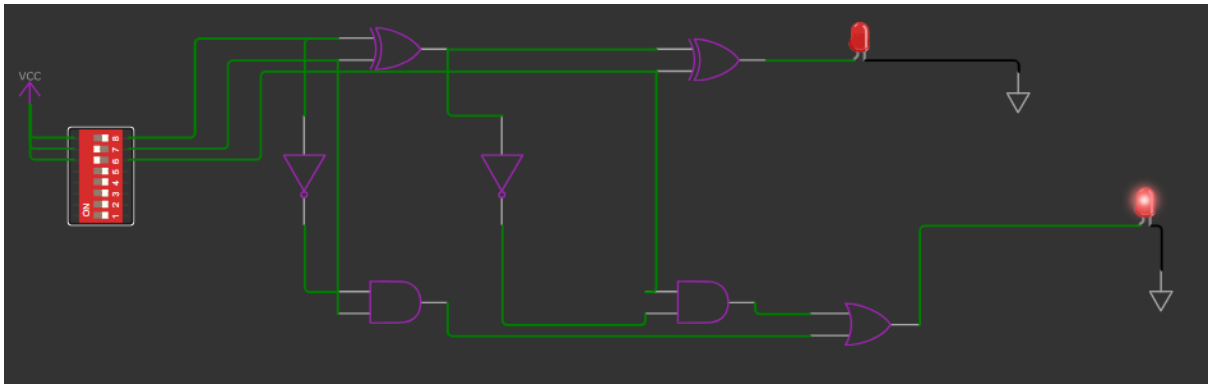

WHEN A=1, B=0, C=0

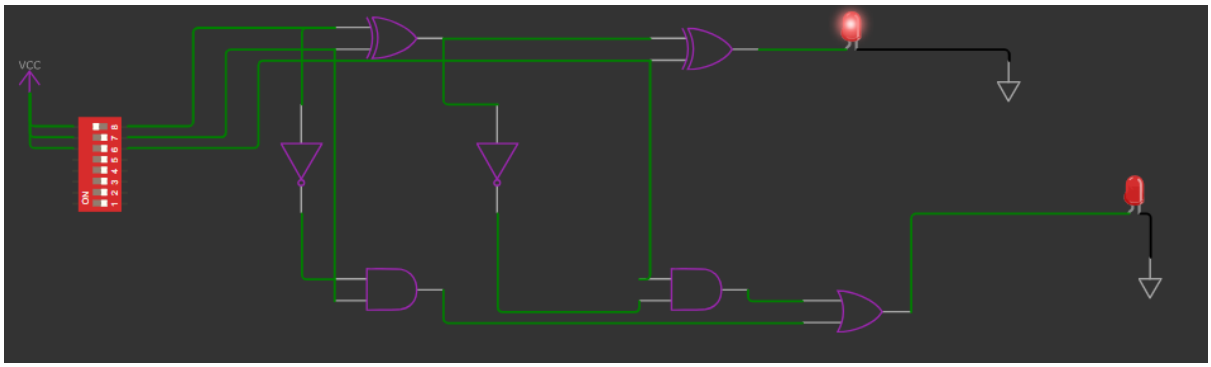

WHEN A=1 , B=0, C=1

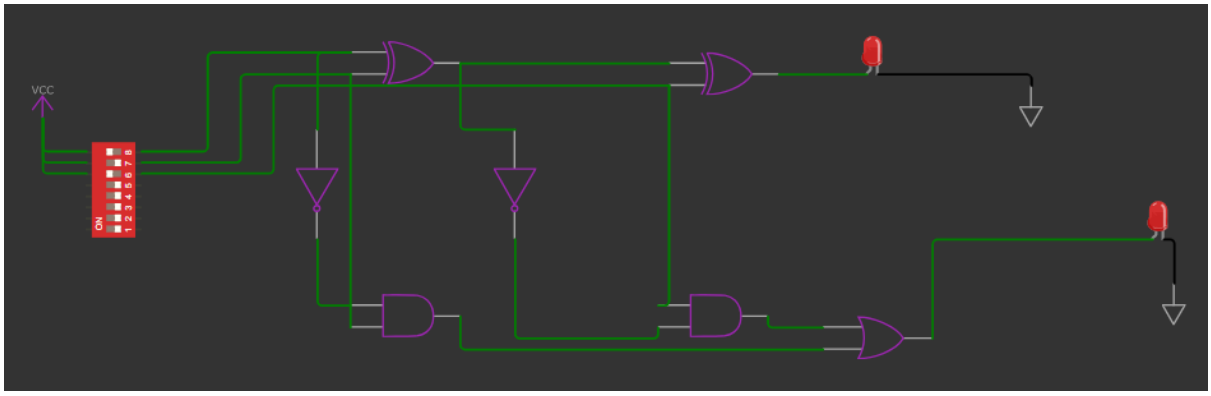

WHEN A=1, B=1, C=0

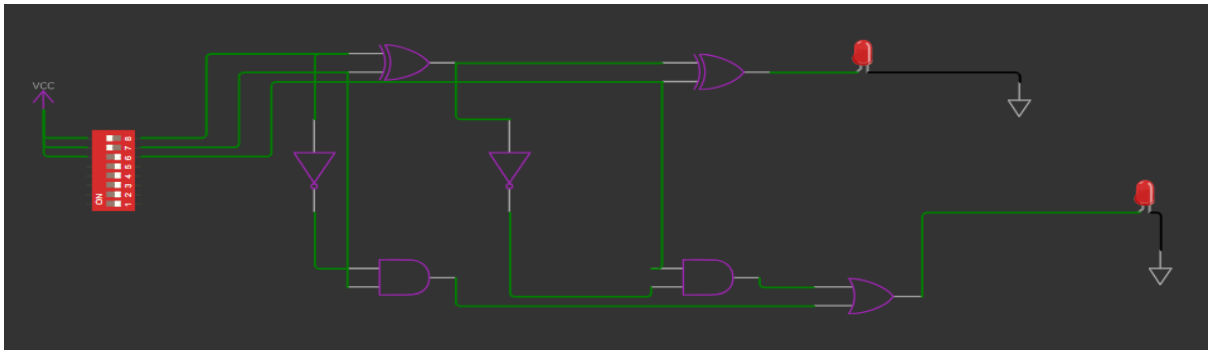

WHEN A=1, B=1, C=1

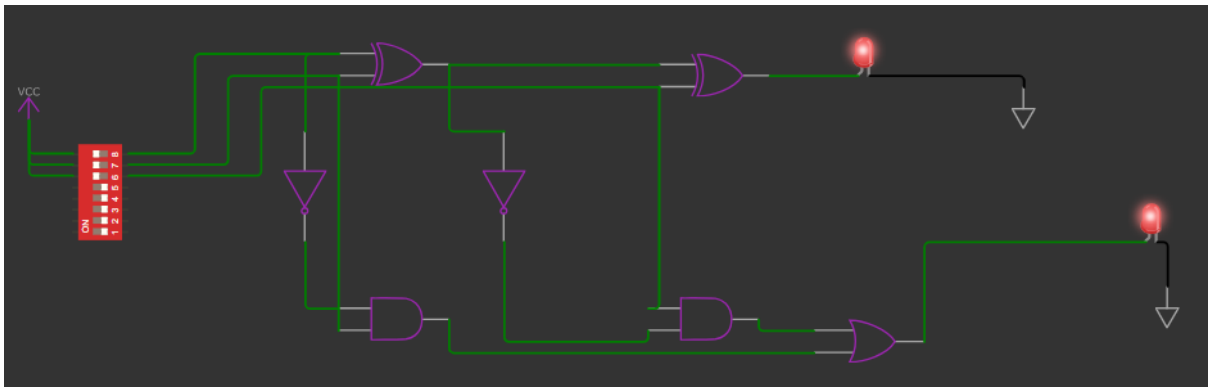

FULL SUBTRACTOR TRUTH TABLE

Inputs			Outputs	
A	B	B_{in}	D	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Table 3.9 Truth table for full-subtractor